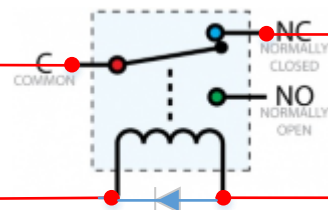


Реле 12V


В този случай релето е свързано към изхода за обща аларма.



Препоръчва се използването на изправителен диод

Към зона

Към зона

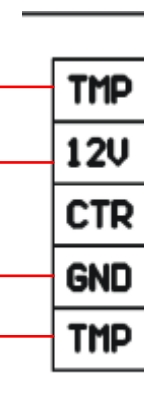

Сирена
HS4000;
HS5000;
HS6000